

第三章 组合逻辑电路


- ❖ 3.1 组合电路的分析方法和设计方法
 - ❧ 3.1.1 组合电路的基本分析方法
 - ❧ 3.1.2 组合电路的基本设计方法
- ❖ 3.2 加法器和数值比较器
 - ❧ 3.2.1 加法器
 - ❧ 3.2.2 数值比较器
- ❖ 3.3 编码器和译码器
 - ❧ 3.3.1 编码器
 - ❧ 3.3.2 译码器
- ❖ 3.4 数据选择器和分配器
 - ❧ 3.4.1 数据选择器
 - ❧ 3.4.2 数据分配器
- ❖ 3.5 用中规模集成电路构成的组合电路的设计
 - ❧ 3.5.1 用数据选择器实现组合逻辑函数
 - ❧ 3.5.2 用二进制译码器实现组合逻辑函数



概 述

一、组合逻辑电路的特点

$$Y(t_n) = F [I(t_n)]$$

 

1. 逻辑功能特点

电路在任何时刻的输出状态只取决于该时刻的输入状态，而与原来的状态无关。

2. 电路结构特点

(1) 输出、输入之间没有反馈延迟电路

(2) 不包含记忆性元件(触发器)，仅由门电路构成

二、组合电路逻辑功能的表示方法

真值表，卡诺图，逻辑表达式，时间图(波形图)

三、组合电路分类

① 按逻辑功能不同：

加法器 比较器
数据选择器和分配器

编码器 译码器
只读存储器

② 按开关元件不同：

CMOS TTL

③ 按集成度不同：

SSI MSI LSI VLSI



3.1 组合电路的分析方法和设计方法

3.1.1 组合电路的基本分析方法

一、分析方法


逻辑图 → 逻辑表达式 → 化简 → 真值表 → 说明功能

分析目的：

- ① 确定输入变量不同取值时功能是否满足要求；
- ② 变换电路的结构形式(如：与或 → 与非-与非)；
- ③ 得到输出函数的标准与或表达式，以便使用 MSI、LSI 实现；
- ④ 得到其功能的逻辑描述，以便用于包括该电路的系统分析。

二、分析举例

[例] 分析图中所示电路的逻辑功能

 

真值表


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1

[解] 表达式

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{ABC} \cdot A + \overline{ABC} \cdot B + \overline{ABC} \cdot C = ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} \\
 &= ABC + \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C}}
 \end{aligned}$$

功能 判断输入信号极性是否相同的电路 — 符合电路

 [例 3.1.1] 分析图中所示电路的逻辑功能，输入信号 A 、 B 、 C 、 D 是一组二进制代码。




[解] (1) 逐级写输出函数的逻辑表达式

$$W = \overline{\overline{A} \overline{AB} \overline{AB} B}$$

$$Y = \overline{\overline{X} \overline{XD} \overline{XD} D}$$

$$X = \overline{\overline{W} \overline{WC} \overline{WC} C}$$

 [例 3.1.1] 分析图中所示电路的逻辑功能，输入信号 A 、 B 、 C 、 D 是一组二进制代码。



[解] (2) 化简 $W = \overline{A} \overline{AB} \overline{AB} B = \overline{A} \overline{B} + \overline{A} B$

$$X = W \overline{C} + \overline{W} C = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B C$$

$$Y = X \overline{D} + \overline{X} D = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} B \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} B C \overline{D} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} D + \overline{A} B \overline{C} D + \overline{A} \overline{B} C D + \overline{A} B C D$$

[例 3.1.1] 分析图中所示电路的逻辑功能，输入信号 A 、 B 、 C 、 D 是一组二进制代码。

[解] (3) 列真值表


$$\begin{aligned}
 Y = & \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} \\
 & + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} \\
 & + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \\
 & + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} \\
 & + \overline{A}BCD
 \end{aligned}$$

A	B	C	D	Y	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0

(4) 功能说明：当输入四位代码中 1 的个数为奇数时输出为 1，为偶数时输出为 0 — 检奇电路。

3.1.2 组合电路的基本设计方法

一、设计方法

 

逻辑抽象:

- ① 根据因果关系确定输入、输出变量
- ② 状态赋值 — 用 0 和 1 表示信号的不同状态
- ③ 根据功能要求列出真值表

化简或变换:

根据所用元器件(分立元件 或 集成芯片)的情况将函数式进行化简或变换。

二、设计举例

[例 3.1.2] 设计一个表决电路，要求输出信号的电平与三个输入信号中的多数电平一致。

[解] (1) 逻辑抽象

① 设定变量： 输入 A 、 B 、 C ， 输出 Y

② 状态赋值：

A 、 B 、 $C = 0$ 表示 输入信号为低电平

A 、 B 、 $C = 1$ 表示 输入信号为高电平

$Y = 0$ 表示 输入信号中多数为低电平

$Y = 1$ 表示 输入信号中多数为高电平

二、设计举例

[例 3.1.2] 设计一个表决电路，要求输出信号的电平与三个输入信号中的多数电平一致。

[解] ③ 列真值表

(2) 写输出表达式并化简

$$Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

$$= BC + A\overline{}C + AB\overline{}C$$

$$= BC + AC + AB$$

最简与或式 \rightarrow 最简与非-与非式


$$Y = \overline{\overline{BC + AC + AB}} = \overline{\overline{BC} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AB}}$$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

二、设计举例

[例 3.1.2] 设计一个表决电路，要求输出信号的电平与三个输入信号中的多数电平一致。

[解] (3) 画逻辑图 — 用与非门实现

 

[例] 设计一个监视交通信号灯工作状态的逻辑电路。正常情况下，红、黄、绿灯只有一个亮，否则视为故障状态，发出报警信号，提醒有关人员修理。

[解] (1) 逻辑抽象

输入变量: R (红) Y (黄) G (绿)
 $\left. \begin{array}{l} 1 -- \text{亮} \\ 0 -- \text{灭} \end{array} \right\}$

输出变量: Z (有无故障)
 $\left\{ \begin{array}{l} 1 -- \text{有} \\ 0 -- \text{无} \end{array} \right.$

(2) 卡诺图化简

$$Z = \overline{R} \overline{Y} \overline{G} + RY + RG + YG$$

		YG			
		00	01	11	10
R	0	1		1	
	1		1	1	1


列真值表

R	Y	G	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 [例] 设计一个监视交通信号灯工作状态的逻辑电路。正常情况下，红、黄、绿只有一个亮，否则视为故障状态，发出报警信号，提醒有关人员修理。

[解] (3) 画逻辑图

$$Z = \overline{R} \overline{Y} \overline{G} + RY + RG + YG$$





3.2 加法器和数值比较器

3.2.1 加法器

一、半加器和全加器

1. 半加器 (Half Adder)

两个 1 位二进制数相加不考虑低位进位。

$$A_i + B_i = S_i (\text{和}) \rightarrow C_i (\text{进位})$$

真
值
表

A_i	B_i	S_i	C_i
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

函数式

$$\begin{aligned} S_i &= \overline{A_i} B_i + A_i \overline{B_i} \\ &= A_i \oplus B_i \end{aligned}$$

$$C_i = A_i B_i$$



半加器 (Half Adder)


函数式

$$S_i = \bar{A}_i B_i + A_i \bar{B}_i$$


$$= A \oplus B$$

$$C_i = A_i B_i$$


逻辑图

 

曾用符号

 

国标符号

 



2. 全加器 (Full Adder)

两个 1 位二进制数相加，考虑低位进位。

$$\begin{array}{r}
 A_i + B_i + C_{i-1} \text{ (低位进位)} \\
 = S_i \text{ (和)} \rightarrow C_i \text{ (向高位进位)}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 1 & 0 & 1 & 1 \\
 1 & 1 & 1 & 0 \\
 + & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{--- } A \\
 \text{--- } B \\
 \text{--- 低位进位} \\
 \text{--- } S
 \end{array}$$

高位进位 ← 1 1 0 0 1

真值表



A	B	C_{i-1}	S_i	C_i	A	B	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1

标准
与或式

$$\begin{aligned}
 S_i &= \overline{A_i} \overline{B_i} C_{i-1} + \overline{A_i} B_i \overline{C_{i-1}} + A_i \overline{B_i} \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1} \\
 C_i &= \overline{A_i} B_i C_{i-1} + A_i \overline{B_i} C_{i-1} + A_i B_i \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1}
 \end{aligned}$$

全加器 (Full Adder)

卡诺图

  

最简与或式

圈 “1”


$$\begin{cases} S_i = \bar{A}_i \bar{B}_i C_{i-1} + \bar{A}_i B_i \bar{C}_{i-1} + A_i \bar{B}_i \bar{C}_{i-1} + A_i B_i C_{i-1} \\ C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1} \end{cases}$$

圈 “0”


$$\begin{cases} \bar{S}_i = \bar{A}_i \bar{B}_i \bar{C}_{i-1} + \bar{A}_i B_i C_{i-1} + A_i \bar{B}_i C_{i-1} + A_i B_i \bar{C}_{i-1} \\ \bar{C}_i = \bar{A}_i \bar{B}_i + \bar{A}_i \bar{C}_{i-1} + \bar{B}_i \bar{C}_{i-1} \end{cases}$$

逻辑图


(a) 用与门、或门和非门实现

 

曾用符号

 


国标符号

 

 (b) 用与非门和非门实现



$$S_i = \overline{A_i} \overline{B_i} \overline{C_{i-1}} + \overline{A_i} B_i C_{i-1} + A_i \overline{B_i} C_{i-1} + A_i B_i \overline{C_{i-1}}$$

$$C_i = \overline{A_i} \overline{B_i} + \overline{A_i} C_{i-1} + \overline{B_i} C_{i-1}$$



3. 集成全加器

双全加器 { TTL: 74LS183
CMOS: C661

  


二、加法器 (Adder)

实现多位二进制数相加的电路

 1. 4 位串行进位加法器

$$A = A_3A_2A_1A_0 \quad B = B_3B_2B_1B_0$$



特点: { 电路简单, 连接方便
速度低 = $4 t_{pd}$

t_{pd} — 1位全加器的平均传输延迟时间



2. 超前进位加法器

作加法运算时，总进位信号由输入二进制数直接产生。

$$C_0 = A_0 B_0 + (A_0 + B_0) C_{0-1}$$

$$\begin{aligned} C_1 &= A_1 B_1 + (A_1 + B_1) C_0 \\ &= A_1 B_1 + (A_1 + B_1) [A_0 B_0 + (A_0 + B_0) C_{0-1}] \end{aligned}$$

⋮

$$C_i = A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1}$$

特点

优点：速度快


缺点：电路比较复杂

应用举例

8421 BCD 码 → 余 3 码

集成芯片


{ CMOS: CC4008
 TTL: 74283 74LS283

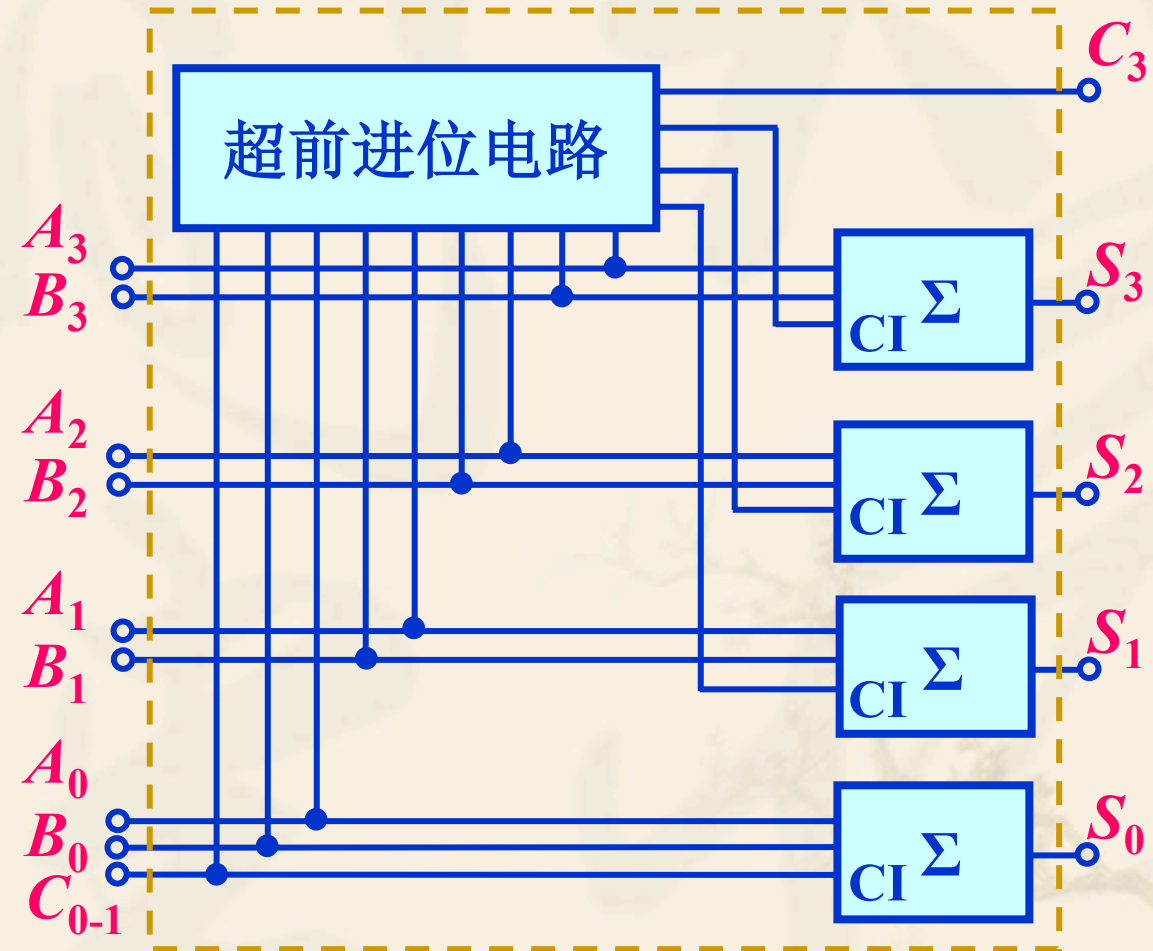

逻辑结构示意图

3.2.2 数值比较器 (Digital Comparator)

一、1 位数值比较器

 

真值表

A_i	B_i	L_i	G_i	M_i
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

函数式

$$L_i = A_i \overline{B_i} \quad G_i = \overline{A_i} \overline{B_i} + A_i B_i$$


$$M_i = \overline{A_i} B_i \quad = A_i \odot B_i$$

$$\overline{L_i} = \overline{A_i B_i} \quad \overline{G_i} = \overline{A_i \overline{B_i} \cdot \overline{A_i} B_i}$$

$$\overline{M_i} = \overline{A_i B_i}$$

逻辑图

— 用与非门
和非门实现

 

多位数值比较器

比较两个多位数,应首先从高位开始,逐位比较。

例如: $A=A_3A_2A_1A_0$ $B=B_3B_2B_1B_0$

比较方法为:


- ① 首先比较 A_3 和 B_3 , 如 $A_3B_3=10$, 则 **$A>B$** ,如 $A_3B_3=01$, 则 **$A<B$** ; 如 $A_3B_3=00$ 或**11(相等)**, 则比较 A_2 和 B_2 ;
- ② 比较 A_2 和 B_2 , 如 $A_2B_2=10$, 则 **$A>B$** ,如 $A_2B_2=01$, 则 **$A<B$** ;如 $A_2B_2=00$ 或**11 (相等)**, 则比较 A_1 和 B_1 ;
- ③ 比较 A_1 和 B_1 , 如 $A_1B_1=10$, 则 **$A>B$** ,如 $A_1B_1=01$, 则 **$A<B$** ;如 $A_1B_1=00$ 或**11 (相等)**, 则比较 A_0 和 B_0 ;
- ④ 比较 A_0 和 B_0 , 如 $A_0B_0=10$, 则 **$A>B$** ,如 $A_0B_0=01$, 则 **$A<B$** ;如 $A_0B_0=00$ 或**11 (相等)**, 则比较 **$A=B$** .



二、4 位数值比较器

$$A = A_3A_2A_1A_0 \quad B = B_3B_2B_1B_0$$

真值表

 


$$A > B \quad L = 1$$

$$A = B \quad G = 1$$

$$A < B \quad M = 1$$

比 较 输 入				输 出		
$A_3 B_3$	$A_2 B_2$	$A_1 B_1$	$A_0 B_0$	L	G	M
>	×	×	×	1	0	0
=	>	×	×	1	0	0
=	=	>	×	1	0	0
=	=	=	>	1	0	0
=	=	=	=	0	1	0
<	×	×	×	0	0	1
=	<	×	×	0	0	1
=	=	<	×	0	0	1
=	=	=	<	0	0	1

1 位数值比较器

 


4 位数值比较器

$$M = \overline{A_3}B_3 + (A_3 \odot B_3) \overline{A_2}B_2 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2) \overline{A_1}B_1 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1) \overline{A_0}B_0$$

$$G = (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0)$$

$$L = \overline{M+G}$$

 



4 位集成数值比较器的真值表

比 较 输 入				级 联 输 入			输 出		
A_3B_3	A_2B_2	A_1B_1	A_0B_0	$A < B$	$A = B$	$A > B$	$F_{A < B}$	$F_{A = B}$	$F_{A > B}$
>	×	×	×	×	×	×	0	0	1
=	>	×	×	×	×	×	0	0	1
=	=	>	×	×	×	×	0	0	1
=	=	=	>	×	×	×	0	0	1
=	=	=	=	0	0	1	0	0	1
=	=	=	=	0	1	0	0	1	0
=	=	=	=	1	0	0	1	0	0
<	×	×	×	×	×	×	1	0	0
=	<	×	×	×	×	×	1	0	0

级联输入：供扩展使用，一般接低位芯片的比较输出，即接低位芯片的 $F_{A < B}$ 、 $F_{A = B}$ 、 $F_{A > B}$ 。

集成数值比较器 74LS85 (TTL)


扩展：两片 4 位数值比较器
→ 8 位数值比较器

  



3.3 编码器和译码器

3.3.1 编码器 (Encoder)

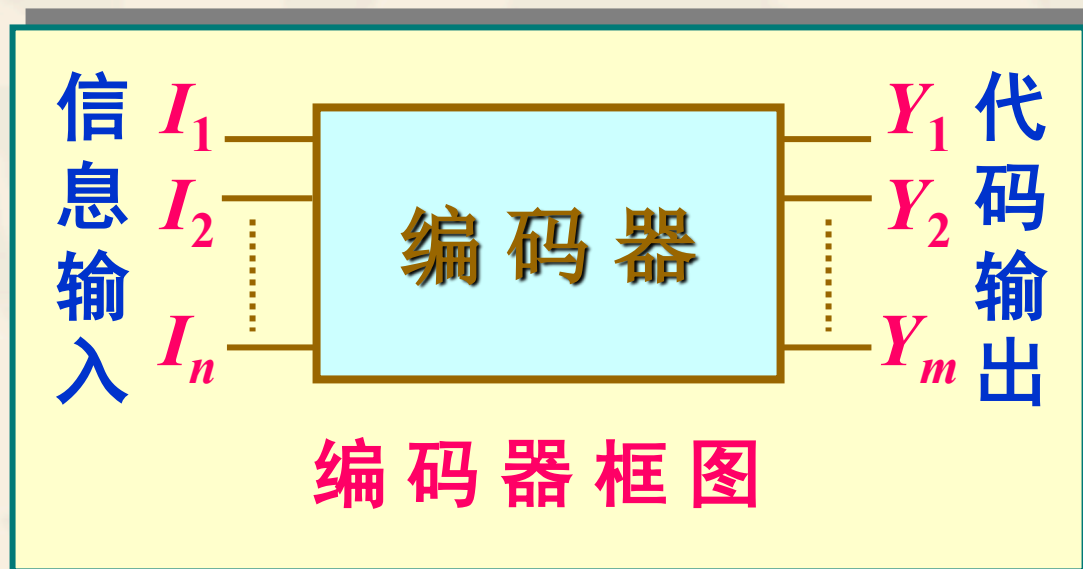

编码：用文字、符号或者数字表示特定对象的过程
(用二进制代码表示不同事物)


分类： $\left\{ \begin{array}{l} \text{二进制编码器 } 2^n \rightarrow n \\ \text{二—十进制编码器 } 10 \rightarrow 4 \end{array} \right.$ 或 $\left\{ \begin{array}{l} \text{普通编码器} \\ \text{优先编码器} \end{array} \right.$

一、二进制编码器

用 n 位二进制代码对 $N = 2^n$ 个信号进行编码的电路

1. 3 位二进制编码器(8 线- 3 线)

编码表

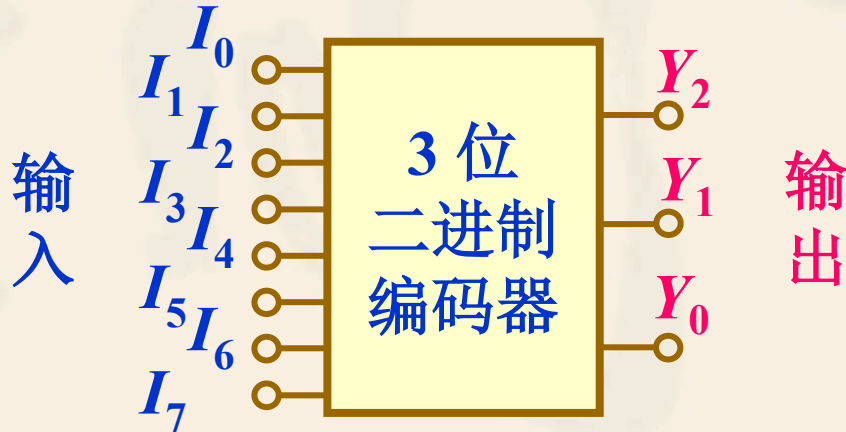

$I_0 \sim I_7$ 是一组互相排斥的输入变量，任何时刻只能有一个端输入有效信号。

函数式

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

输 入	输 出		
	Y_2	Y_1	Y_0
I_0	0	0	0
I_1	0	0	1
I_2	0	1	0
I_3	0	1	1
I_4	1	0	0
I_5	1	0	1
I_6	1	1	0
I_7	1	1	1

函数式


$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 = \overline{\overline{I_4} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_7}}$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 = \overline{\overline{I_2} \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_7}}$$


$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 = \overline{\overline{I_1} \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_7}}$$

逻辑图

— 用或门实现

 

— 用与非门实现

 

2. 3 位二进制优先编码器

优先编码：允许几个信号同时输入，但只对优先级别最高的的进行编码。优先顺序： $I_7 \rightarrow I_0$

编码表

函数式

输 入								输 出		
I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	Y_2	Y_1	Y_0
1	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1
0	1	x	x	x	x	x	x	1	1	0
0	0	1	x	x	x	x	x	1	0	1
0	0	0	1	x	x	x	x	1	0	0
0	0	0	0	1	x	x	x	0	1	1
0	0	0	0	0	1	x	x	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	x	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0


$$Y_2 = I_7 + I_6 + I_5 + I_4$$

$$Y_1 = I_7 + I_6 + \bar{I}_5 \bar{I}_4 I_3 + \bar{I}_5 \bar{I}_4 I_2$$

$$Y_0 = I_7 + \bar{I}_6 I_5 + \bar{I}_6 \bar{I}_4 I_3 + \bar{I}_6 \bar{I}_4 \bar{I}_2 I_1$$

逻辑图

输入
输出
为反
变量

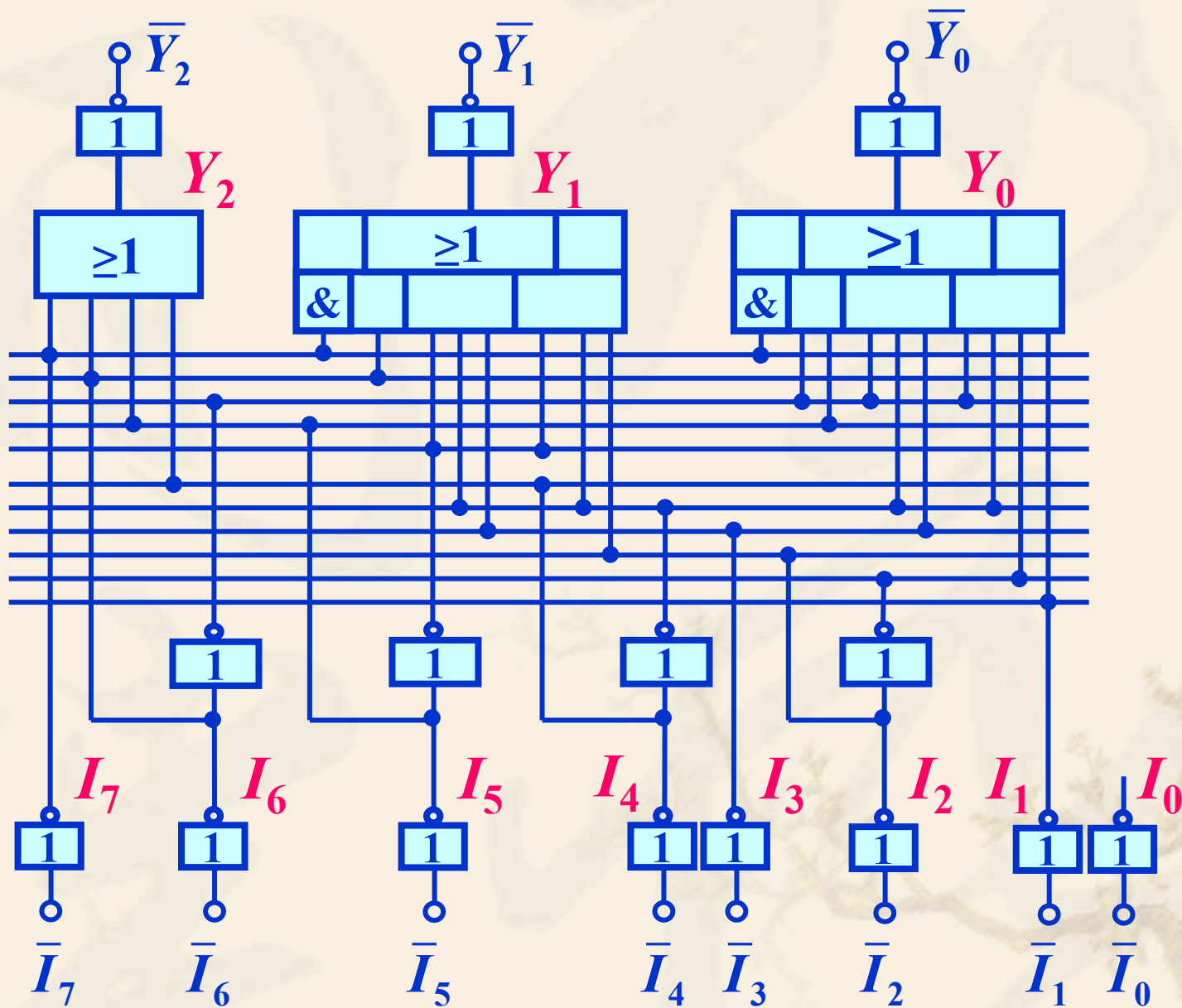


二、二-十进制编码器

用 4 位二进制代码对 0 ~ 9 十个信号进行编码的电路。

1. 8421 BCD 编码器

2. 8421 BCD 优先编码器

3. 集成 10线 -4线优先编码器
(74147 74LS147)

 

三、几种常用编码

1. 二-十进制编码

8421 码 余 3 码 2421 码
5211 码 余 3 循环码 右移循环码

2. 其他


循环码 (反射码或格雷码)

ISO码 ANSCII (ASCII) 码

3.3.2 译码器 (Decoder)


编码的逆过程，将二进制代码翻译为原来的含义

一、二进制译码器(Binary Decoder)

 

如： 2 线 — 4 线译码器 3 线 — 8 线译码器
4 线 — 16 线译码器

1. 3位二进制译码器 (3线 - 8线)

 

真值表


函数式

A_2	A_1	A_0	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$Y_0 = \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 \quad Y_2 = \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0 \quad Y_4 = A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 \quad Y_6 = A_2 A_1 \bar{A}_0$$


$$Y_1 = \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 \quad Y_3 = \bar{A}_2 A_1 A_0 \quad Y_5 = A_2 \bar{A}_1 A_0 \quad Y_7 = A_2 A_1 A_0$$

3 线 - 8 线译码器逻辑图 — 输出低电平有效

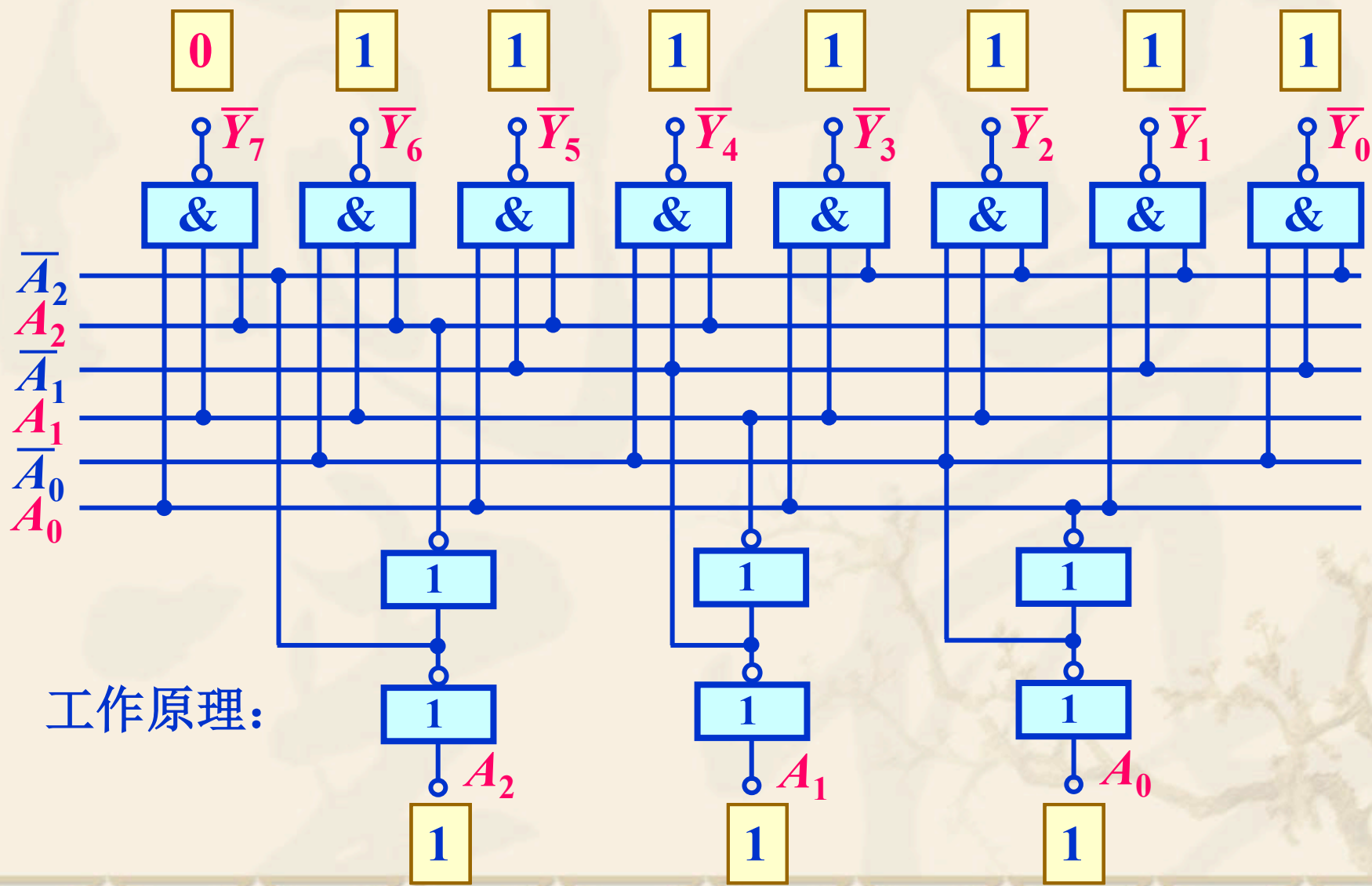


2. 集成 3 线 – 8 线译码器 -- 74LS138

引脚排列图

 

功能示意图

 


输入选通控制端

S_1 、 \bar{S}_2 、 \bar{S}_3

$\begin{cases} S_1 = 0 \text{ 或 } \bar{S}_2 + \bar{S}_3 = 1 & \text{芯片禁止工作} \\ S_1 = 1 \text{ 且 } \bar{S}_2 + \bar{S}_3 = 0 & \text{芯片正常工作} \end{cases}$

3. 二进制译码器的级联 两片3线-8线 → 4线-16线

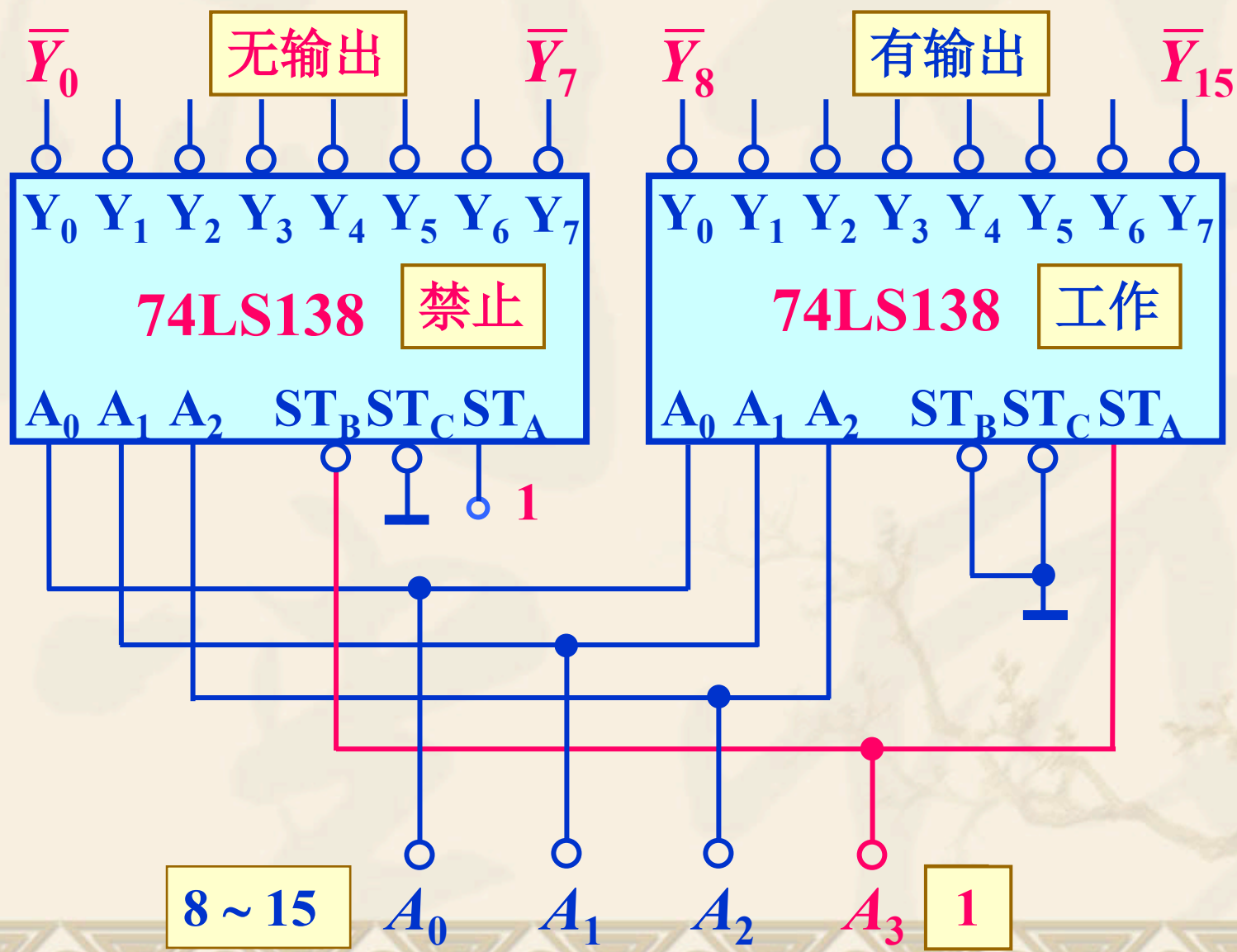


三片 3 线-8 线



5 线-24 线

A_4	A_3	(1)	(2)	(3)	输 出
0	0	工	禁	禁	$\bar{Y}_0 \sim \bar{Y}_7$
0	1	禁	工	禁	$\bar{Y}_8 \sim \bar{Y}_{15}$
1	0	禁	禁	工	$\bar{Y}_{16} \sim \bar{Y}_{23}$
1	1	禁	禁	禁	全为 1

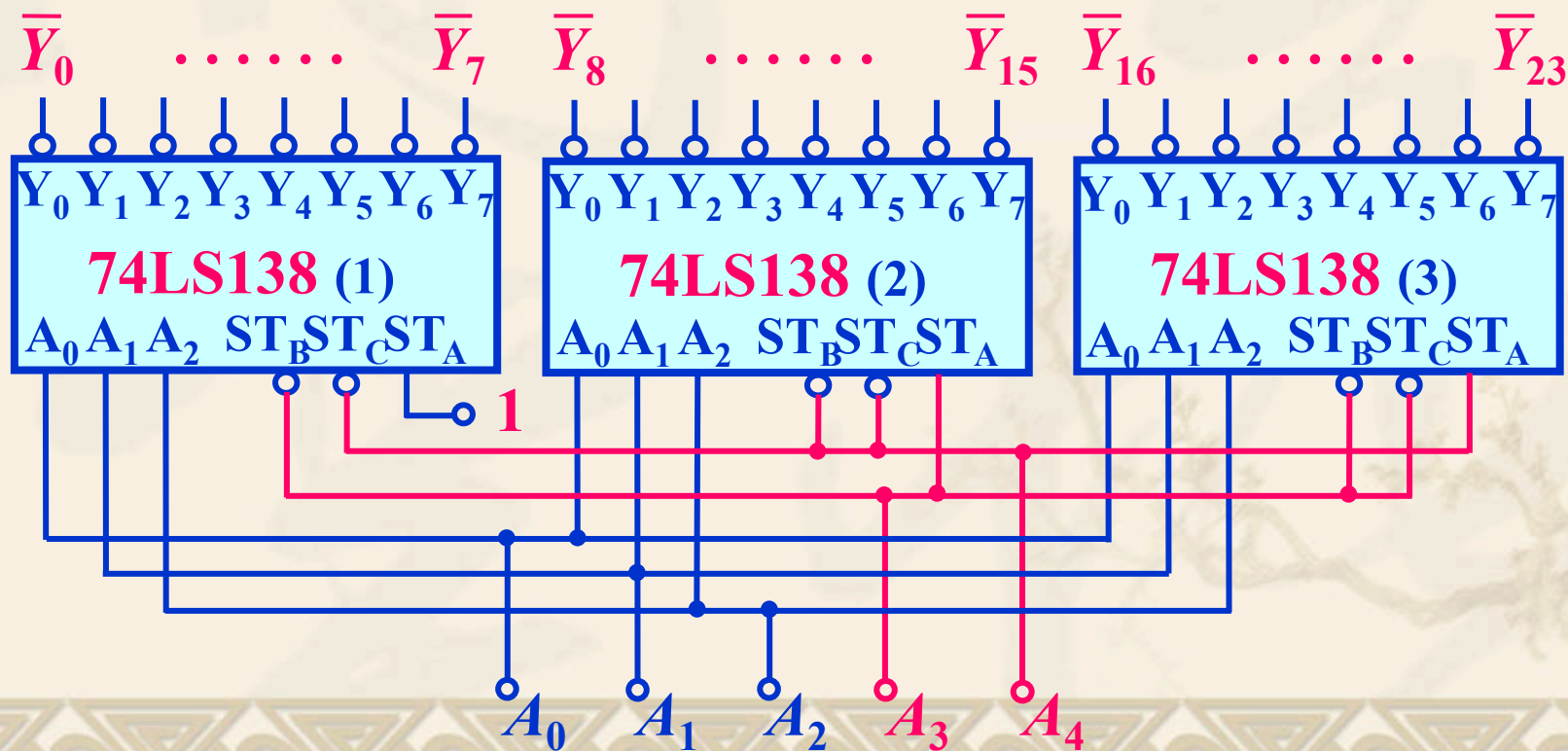



4. 二进制译码器的主要特点

功能特点： 输出端提供全部最小项

电路特点： 与门(原变量输出)
与非门(反变量输出)

二、二-十进制译码器

(**B**inary-**C**oded **D**ecimal Decoder)


将 **BCD** 码翻译成对应的十个输出信号

集成 **4 线 -10 线**译码器： 7442 74LS42

三、显示译码器



数码显示器

{ 半导体显示(LED)
液晶显示(LCD)

 



每字段是一只发光二极管

共阳极 — 低电平驱动

  


共阴极


— 高电平驱动

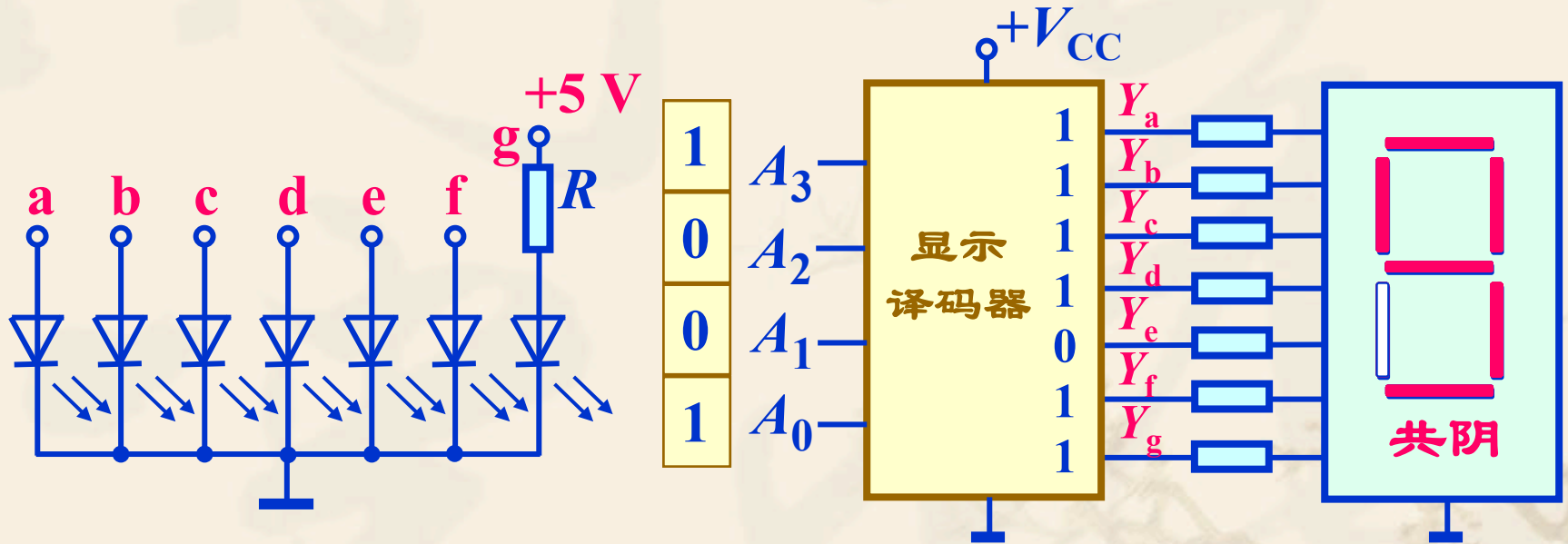 

驱动共阴极数码管的电路 — 输出高电平有效

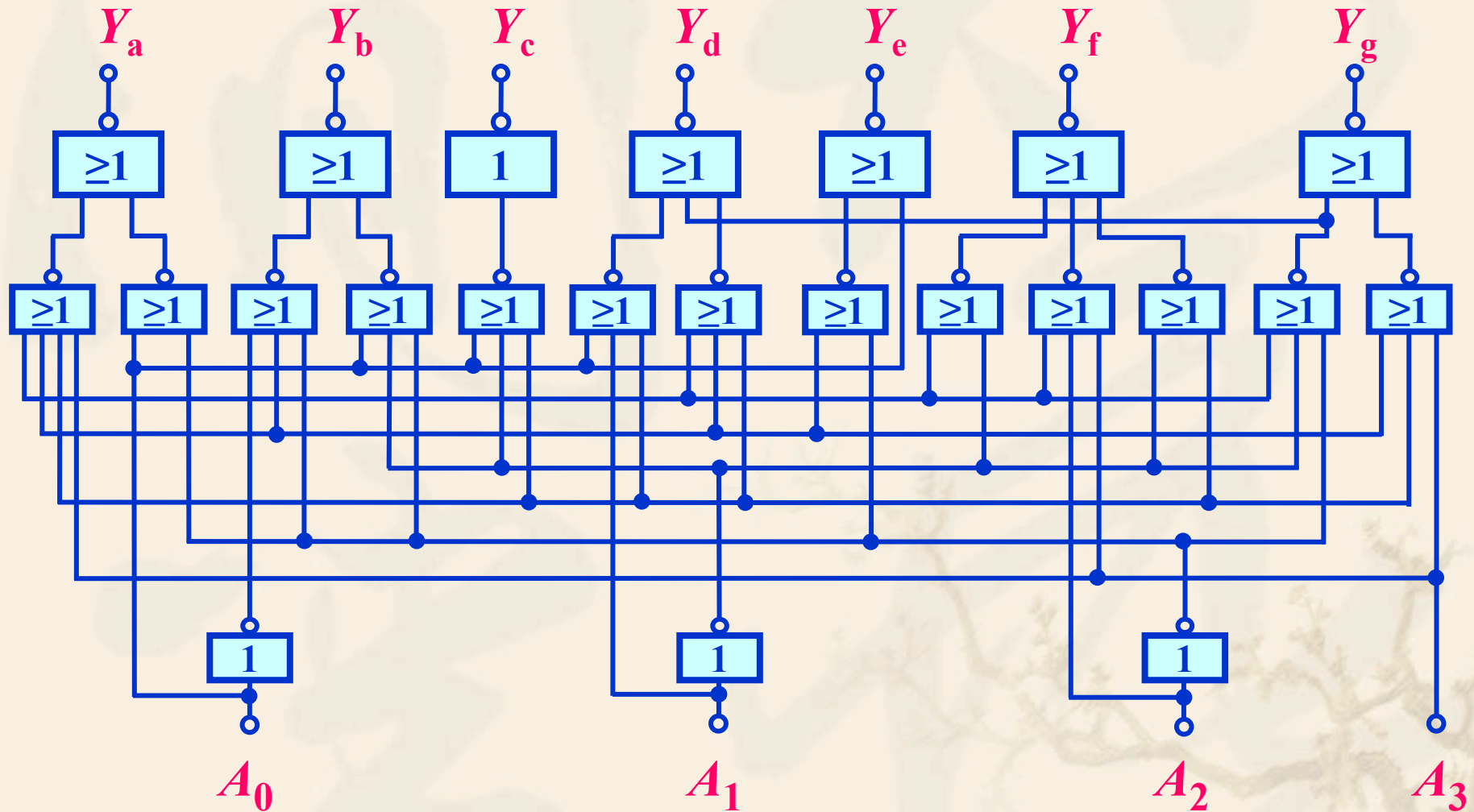


驱动共阳极数码管的电路 — 输出低电平有效

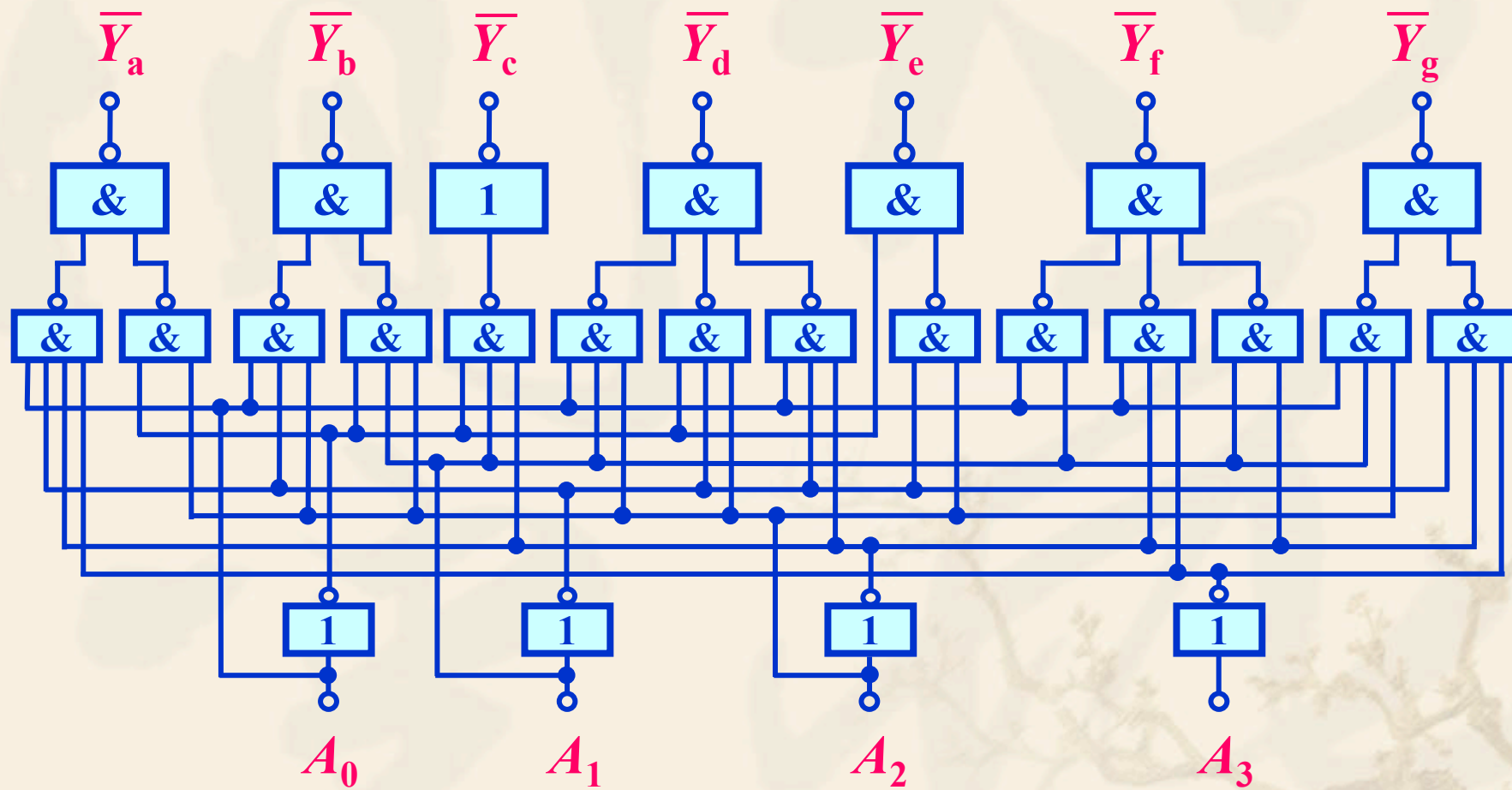



3.4 数据选择器和分配器

数据传输方式

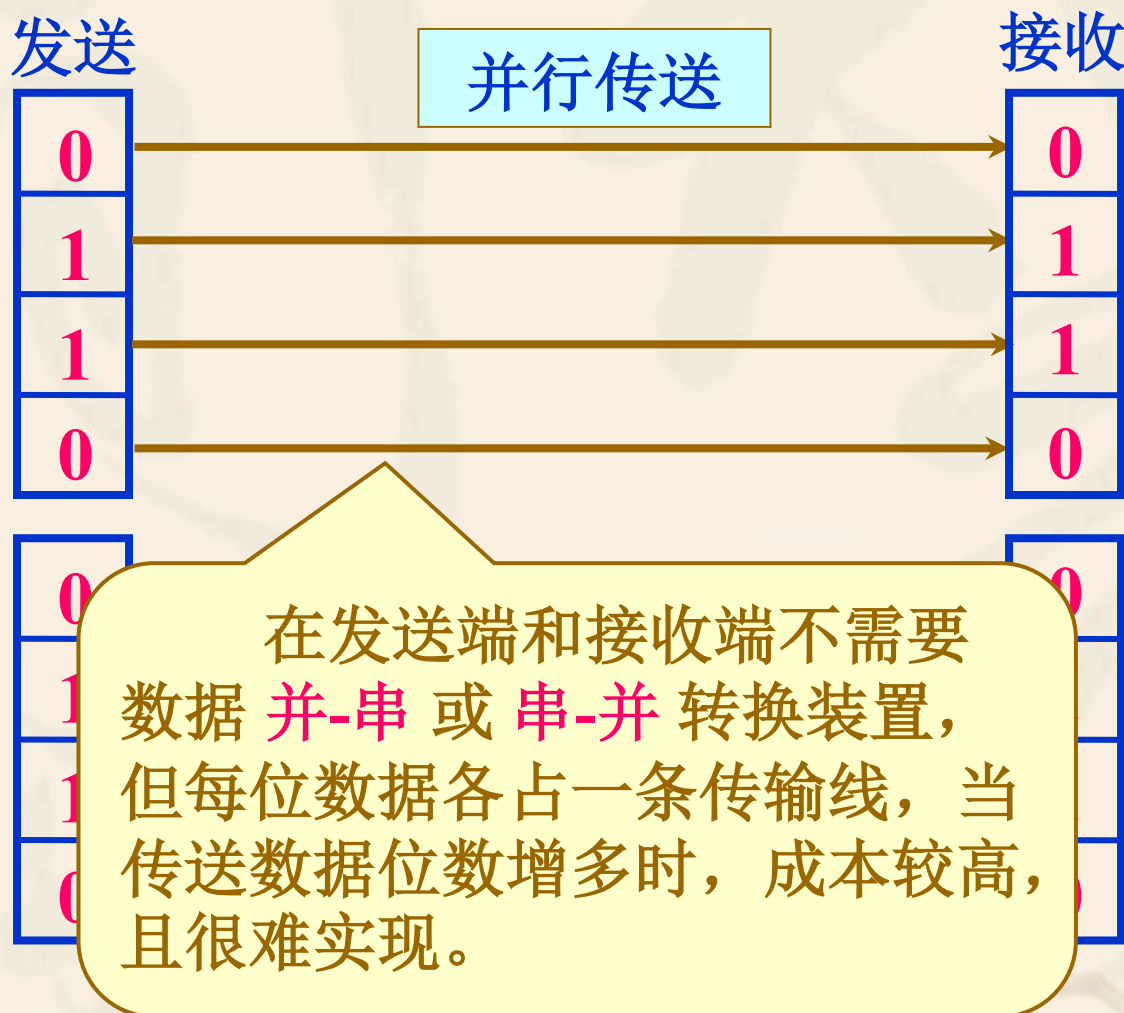

并-串转换：数据选择器

串-并转换：数据分配器

3.4.1 数据选择器 (Data Selector)

能够从多路数据输入中选择一路作为输出的电路


一、4 选 1 数据选择器

1. 逻辑抽象

真值表

D	A_1	A_0	Y
D_0	0	0	D_0
D_1	0	1	D_1
D_2	1	0	D_2
D_3	1	1	D_3

输入数据

 

输出数据

2. 逻辑表达式 $Y = D_0 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + D_1 \bar{A}_1 A_0 + D_2 A_1 \bar{A}_0 + D_3 A_1 A_0$




一、4 选 1 数据选择器

2. 逻辑表达式

$$\begin{aligned} Y &= D_0 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + D_1 \bar{A}_1 A_0 + D_2 A_1 \bar{A}_0 + D_3 A_1 A_0 \\ &= m_0 D_0 + m_1 D_1 + m_2 D_2 + m_3 D_3 \end{aligned}$$


3. 逻辑图

 


二、集成数据选择器

1. 8 选 1 数据选择器 74151 74LS151 74251 74LS251

引脚排列图

 

功能示意图

 


当 $\bar{S} = 1$ 时，选择器被禁止 $Y = 0$ $\bar{Y} = 1$
 当 $\bar{S} = 0$ 时，选择器被选中（使能）

$$Y = D_0 \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + D_1 \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 + \cdots + D_7 A_2 A_1 A_0$$


2. 集成数据选择器的扩展 两片 8 选 1 (74151)

→ 16 选 1 数据选择器

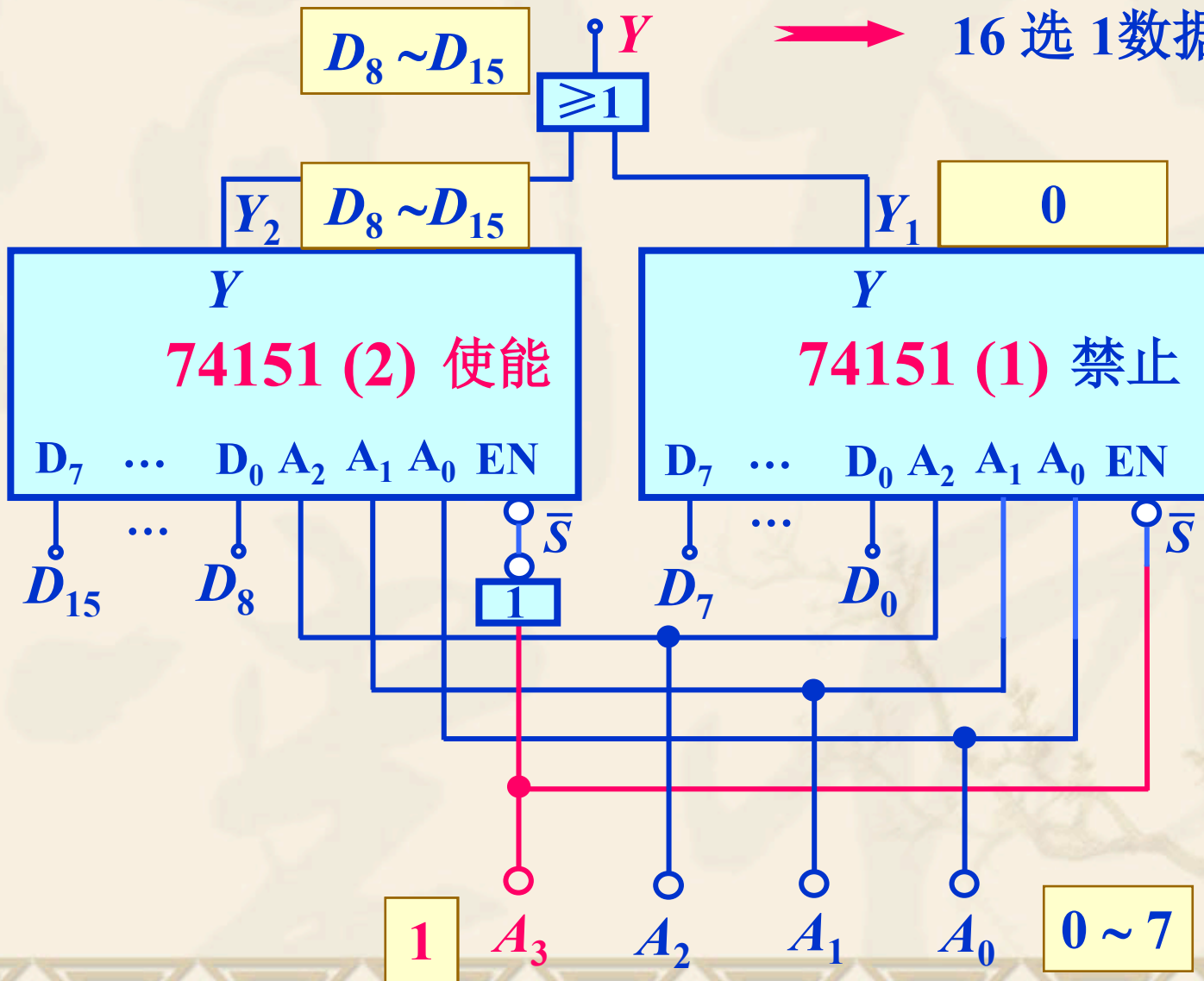

四片 8 选 1 (74151) \rightarrow 32 选 1 数据选择器

方法 1: 74LS139 双 2 线 - 4 线译码器

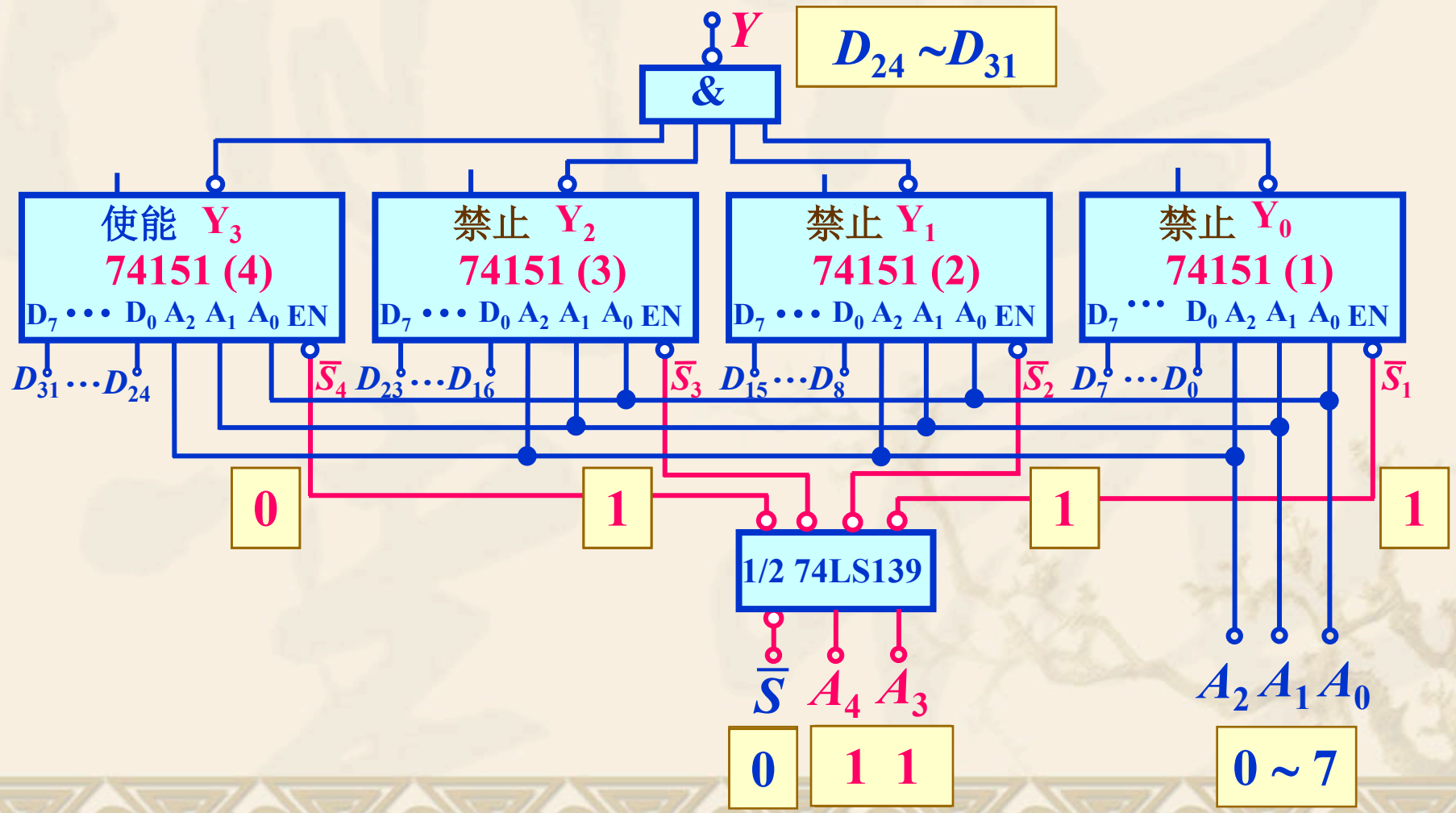


四片 8 选 1 (74151) \longrightarrow 32 选 1 数据选择器

方法 1: 真值表 (使用 74LS139 双 2 线 - 4 线译码器)

A_4 A_3	译码器输出	(1)	(2)	(3)	(4)	输出信号
0 0	$\overline{Y}_0 = 0$	工	禁	禁	禁	$D_0 \sim D_7$
0 1	$\overline{Y}_1 = 0$	禁	工	禁	禁	$D_8 \sim D_{15}$
1 0	$\overline{Y}_2 = 0$	禁	禁	工	禁	$D_{16} \sim D_{23}$
1 1	$\overline{Y}_3 = 0$	禁	禁	禁	工	$D_{24} \sim D_{31}$

方法 2: 74LS153 双 4 选 1 数据选择器 (电路略)

 

3.4.2 数据分配器 (Data Demultiplexer)


将 1 路输入数据，根据需要分别传送到 m 个输出端

一、1 路-4 路数据分配器

数据输出

函数式


数据输入

 

选择控制

真值表


A_1	A_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	D	0	0	0
0	1	0	D	0	0
1	0	0	0	D	0
1	1	0	0	0	D

 

逻辑图

二、集成数据分配器

用 3 线-8 线译码器可实现 1 路-8 路数据分配器

 

S_1 — 数据输入 (D)

$\bar{Y}_0 \sim \bar{Y}_7$ — 数据输出 (\bar{D})

\bar{S}_2 、 \bar{S}_3 — 使能控制端

$\bar{S}_2 = \bar{S}_3 = 0$ 时，
实现数据分配器的功能。

\bar{S}_3 — 数据输入 (D)

$\bar{Y}_0 \sim \bar{Y}_7$ — 数据输出 (D)

S_1 、 \bar{S}_2 — 使能控制端

$S_1 = 1$ ， $\bar{S}_2 = 0$ 时，
实现数据分配器的功能。



3.5 用 MSI 实现组合逻辑函数

3.5.1 用数据选择器实现组合逻辑函数

一、基本原理和步骤

1. 原理：选择器输出为标准与或式，含地址变量的全部最小项。例如

$$4 \text{ 选 } 1 \quad Y = D_0 \underline{\bar{A}_1 \bar{A}_0} + D_1 \underline{\bar{A}_1 A_0} + D_2 \underline{A_1 \bar{A}_0} + D_3 \underline{A_1 A_0}$$

$$8 \text{ 选 } 1 \quad Y = D_0 \underline{\bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0} + \cdots + D_7 \underline{A_2 A_1 A_0}$$

而任何组合逻辑函数都可以表示成为最小项之和的形式，故可用数据选择器实现。



2. 基本步骤

- (1) 根据 $n = k - 1$ 确定数据选择器的规模和型号
(n —选择器地址码, k —函数的变量个数)
- (2) 写出函数的标准与或式和选择器输出信号表达式
- (3) 对照比较确定选择器各个输入变量的表达式
- (4) 根据采用的数据选择器和求出的表达式画出连线图。

二、应用举例

[例 3.5.1] 用数据选择器实现函数 $F = AB + BC + AC$

[解] (1) $n = k - 1 = 3 - 1 = 2$ 可用 4 选 1 数据选择器 **74LS153**

(2) 标准与或式 $F = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$

数据选择器 $Y = D_0\overline{A_1}\overline{A_0} + D_1\overline{A_1}A_0 + D_2A_1\overline{A_0} + D_3A_1A_0$

(3) 确定输入变量和地址码的对应关系


方法一：令 $A_1 = A, A_0 = B$

$$Y = D_0\overline{A}\overline{B} + D_1\overline{A}B + D_2A\overline{B} + D_3AB$$

$$F = \overline{A}B \cdot C + A\overline{B} \cdot C + AB \cdot 1 + \overline{A}\overline{B} \cdot 0$$

则 $D_0 = 0 \quad D_1 = D_2 = C \quad D_3 = 1$

(4) 画连线图

 

二、应用举例

[例 3.5.1] 用数据选择器实现函数 $F = AB + BC + AC$


[解] 方法二：令 $A_1 = B, A_0 = C$

$$\begin{aligned} Y &= D_0 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + D_1 \bar{A}_1 A_0 + D_2 A_1 \bar{A}_0 + D_3 A_1 A_0 \\ &= D_0 \bar{B} \bar{C} + D_1 \bar{B} C + D_2 B \bar{C} + D_3 B C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= \bar{B} C A + \bar{B} \bar{C} A + B \bar{C} \bar{A} + B C A \\ &= \bar{B} \bar{C} \cdot 0 + \bar{B} C \cdot A + B \bar{C} \cdot A + B C \cdot 1 \end{aligned}$$

则 $D_0 = 0 \quad D_1 = D_2 = A \quad D_3 = 1$

画连线图

 

[例] 用数据选择器实现函数 $Z = \sum_m (3,4,5,6,7,8,9,10,12,14)$

[解] (1) $n = k-1 = 4-1 = 3$ 用 8 选 1 数据选择器 **74LS151**

(2) 函数 Z 的标准与或式

$$Z = \overline{A} \overline{B} \overline{C} D + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} B \overline{C} \overline{D} + \overline{A} B C D + \overline{A} B C \overline{D} + \overline{A} B \overline{C} D + A \overline{B} \overline{C} \overline{D} + A \overline{B} C \overline{D} + A B \overline{C} \overline{D} + A B C \overline{D}$$

8 选 1 $Y = D_0 \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} + D_1 \overline{A_2} \overline{A_1} A_0 + \cdots + D_7 A_2 A_1 A_0$


(3) 确定输入变量和地址码的对应关系

若令 $A_2 = A, A_1 = B, A_0 = C$

$$Z = m_1 \cdot D + m_2 \cdot 1 + m_3 \cdot 1 + m_4 \cdot 1 + m_5 \cdot \overline{D} + m_6 \cdot \overline{D} + m_7 \cdot \overline{D} + m_0 \cdot 0$$

则 $D_1 = D \quad D_2 = D_3 = D_4 = 1$
 $D_5 = D_6 = D_7 = \overline{D} \quad D_0 = 0$

(4) 画连线图

 




3.5.2 用二进制译码器实现组合逻辑函数

一、基本原理与步骤

 1. 基本原理：二进制译码器又叫变量译码器或最小项译码器,它的输出端提供了其输入变量的全部最小项。



$$\begin{aligned} S_1 &= 1, \bar{S}_2 = \bar{S}_3 = 0 \\ \bar{Y}_0 &= \overline{A_2 A_1 A_0} = \bar{m}_0 \\ \bar{Y}_1 &= \overline{A_2 A_1 A_0} = \bar{m}_1 \\ &\vdots \\ \bar{Y}_7 &= \overline{A_2 A_1 A_0} = \bar{m}_7 \end{aligned}$$

任何一个函数都可以写成最小项之和的形式

2. 基本步骤

- (1) 选择集成二进制译码器
- (2) 写函数的标准与非-与非式
- (3) 确认变量和输入关系
- (4) 画连线图

二、应用举例

[例] 用集成译码器实现函数 $Z = AB + BC + AC$

[解] (1) 三个输入变量，选 3 线 – 8 线译码器 **74LS138**

(2) 函数的标准与非-与非式

$$\begin{aligned} Z &= ABC + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C \\ &= \underline{m_3} + \underline{m_5} + \underline{m_6} + \underline{m_7} \\ &= \underline{m_3 \cdot m_5 \cdot m_6 \cdot m_7} \end{aligned}$$

[例] 用集成译码器实现函数 $Z = AB + BC + AC$

[解] 选 3 线 - 8 线译码器 **74LS138**

(3) 确认变量和输入关系

$$Z = ABC + \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$$


$$= \overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}$$

令 $A_2 = A$ $A_1 = B$ $A_0 = C$

则 $Z = \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}$

(4) 画连线图

在输出端需增加一个与非门

 




[例 3.5.2] 试用集成译码器设计一个全加器。

[解] (1) 选择译码器：全加器的符号如图所示

选 3 线 - 8 线译码器 74LS138

 

(2) 写出函数的标准与非-与非式

$$\begin{aligned} S_i &= \overline{A_i} \overline{B_i} C_{i-1} + \overline{A_i} B_i \overline{C_{i-1}} + \underline{\underline{A_i \overline{B_i} \overline{C_{i-1}}}} + \underline{\underline{A_i B_i C_{i-1}}} \\ &= m_1 + m_2 + m_4 + m_7 = \underline{\underline{m_1 \cdot m_2 \cdot m_4 \cdot m_7}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_i &= A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1} \\ &= \overline{A_i} B_i C_{i-1} + A_i \overline{B_i} C_{i-1} + \underline{\underline{A_i B_i \overline{C_{i-1}}}} + \underline{\underline{A_i B_i C_{i-1}}} \\ &= m_3 + m_5 + m_6 + m_7 \\ &= \underline{\underline{m_3 \cdot m_5 \cdot m_6 \cdot m_7}} \end{aligned}$$



[例 3.5.2] 试用集成译码器设计一个全加器。

[解] 选 3 线 - 8 线译码器 74LS138

(2) 函数的标准与非-与非式

$$S_i = \overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_7} \quad C_i = \overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}$$

(3) 确认表达式

$$A_2 = A_i \quad A_1 = B_i \quad A_0 = C_{i-1}$$

$$S_i = \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_4} \cdot \overline{Y_7}$$

$$C_i = \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}$$

(4) 画连线图

